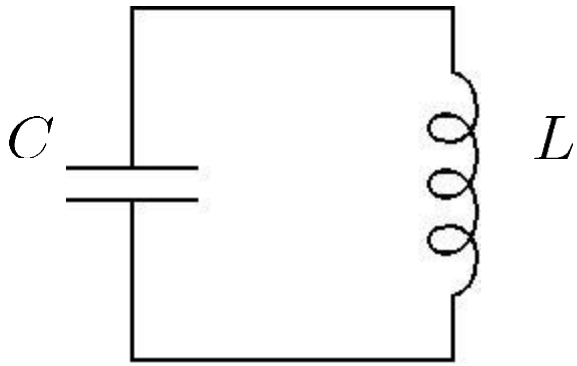


# Copyright statement

- The images and the pictures in this lecture are provided by the CDs accompanied by the books
  1. University Physics, Bauer and Westfall, McGraw-Hill, 2011.
  2. Principles of Physics, Halliday, Resnick, and Walker, Wiley, 8<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> Ed.
- The rest is made by me.

# LC circuits



Energy stored in E and B fields

$$U_E = \frac{q^2}{2C}, \quad U_B = \frac{Li^2}{2}$$

Total energy is conserved.

electromagnetic oscillation


N. B. potential and kinetic energies of a spring

$$U = \frac{1}{2}kx^2, \quad T = \frac{1}{2}mv^2$$



퍼텐셜에너지와 운동에너지 사이의 교환

-> 용수철의 진동

# LC oscillation

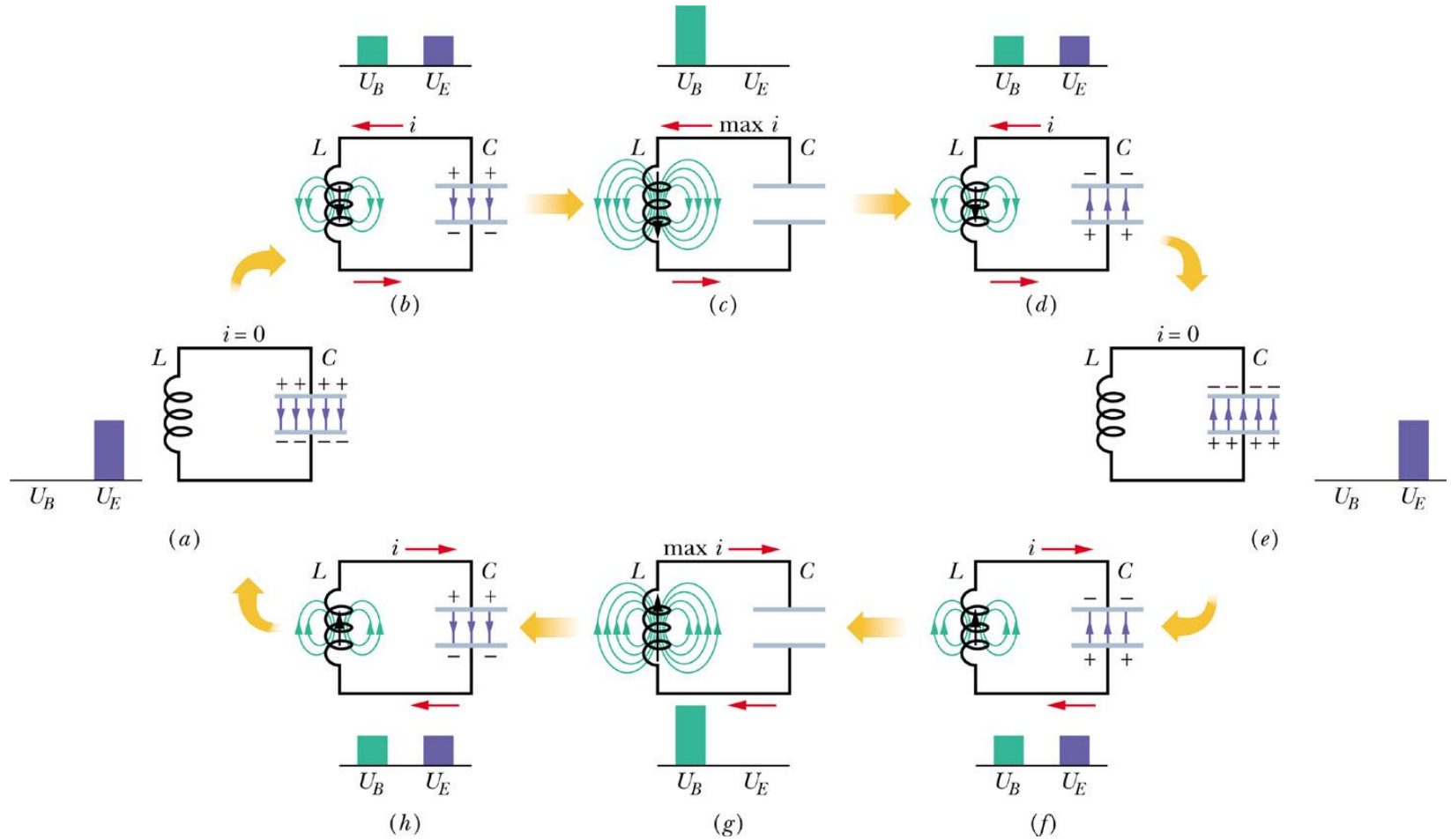
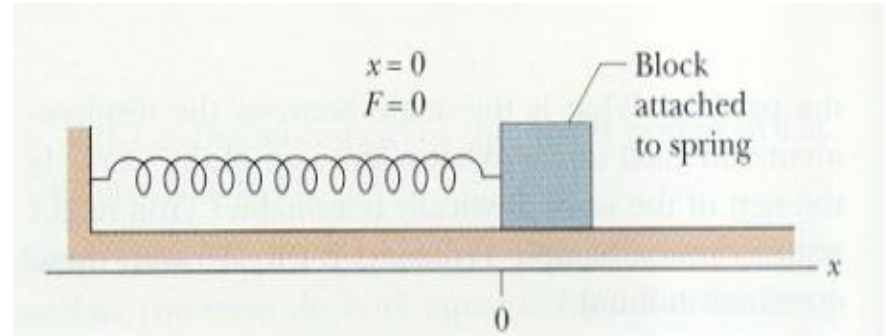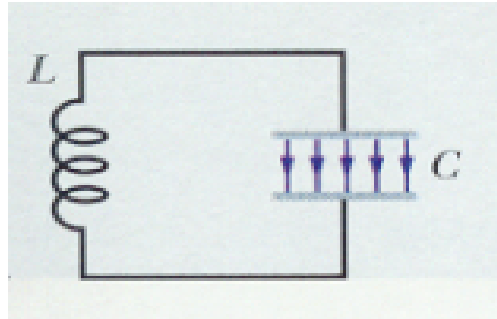
# LC oscillator & simple harmonic oscillator



용수철 진동		LC 진동	
요소	에너지	요소	에너지
용수철	퍼텐셜 $kx^2/2$	축전기	전기 $q^2/(2C)$
질량	운동 $mv^2/2$	인덕터	자기 $Li^2/2$
$v = dx/dt$		$i = dq/dt$	
$\omega = \sqrt{k/m}$		$\omega = 1/\sqrt{LC}$	

# Analysis of LC oscillations

## 1. 용수철 진동

$$\text{전체 에너지 } U = U_b + U_s = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

에너지가 보존되므로

$$\frac{dU}{dt} = 0 \longrightarrow \frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right) = mv \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt} = 0.$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0 \quad (\text{용수철의 진동 방정식})$$

$$x(t) = X \cos(\omega t + \phi)$$

## 2. LC 진동

### 에너지

전체 에너지는

$$U = U_B + U_E = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}.$$

에너지는 보존되므로

$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \right) = Li \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = 0.$$

따라서 LC 진동에 대한 운동방정식은

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{C}q = 0$$

### 전하와 전류의 진동

$$q = Q \cos(\omega t + \phi) \quad \text{전하}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q \sin(\omega t + \phi) = -I \sin(\omega t + \phi) \quad \text{전류.}$$


## 각진동수

$$\frac{d^2q}{dt^2} = -\omega^2 Q \cos(\omega t + \phi)$$

이므로,

$$\left(-L\omega^2 + \frac{1}{C}\right)Q \cos(\omega t + \phi) \rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

## 전기, 자기에너지의 진동


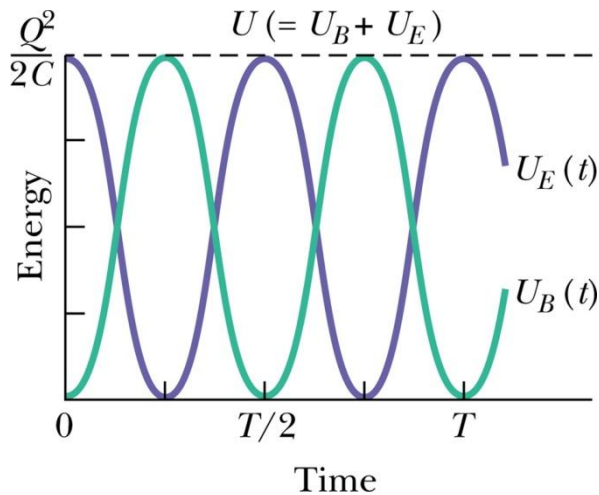


$$U_E = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2C} \cos^2(\omega t + \phi),$$

$$U_B = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}L\omega^2 Q^2 \sin^2(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{Q^2}{2C} \sin^2(\omega t + \phi).$$
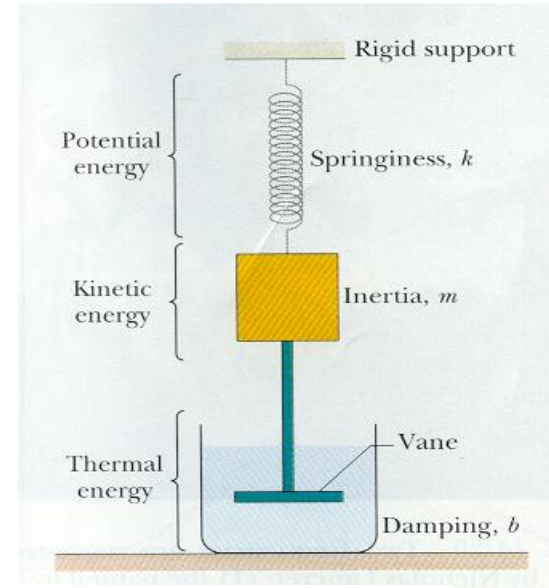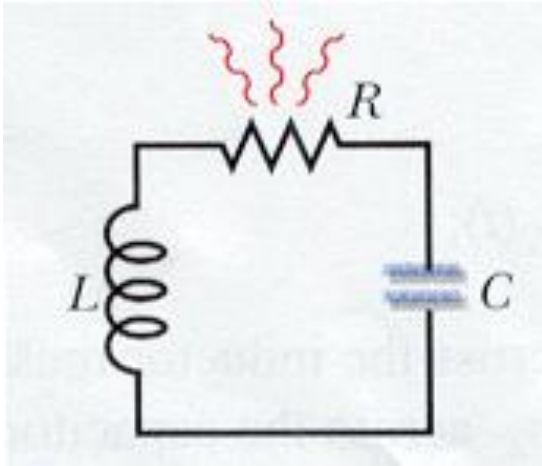
# RLC circuits & damped harmonic oscillator



$$U = U_B + U_E = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{q^2}{2C}$$

한편 저항에서의 열에너지 손실은


$$\frac{dU}{dt} = -i^2 R$$

따라서

$$\frac{dU}{dt} = Li \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} = -i^2 R$$
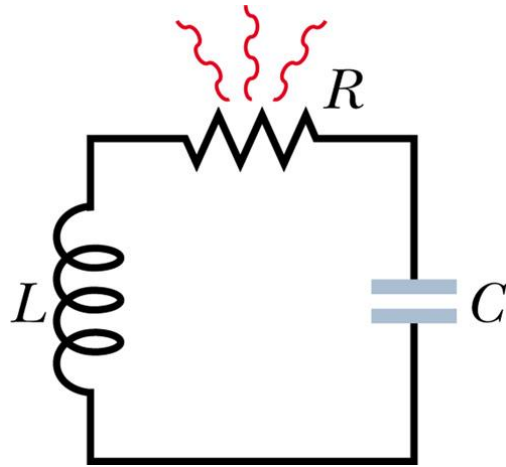
$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = 0 \quad \text{RLC 회로}$$





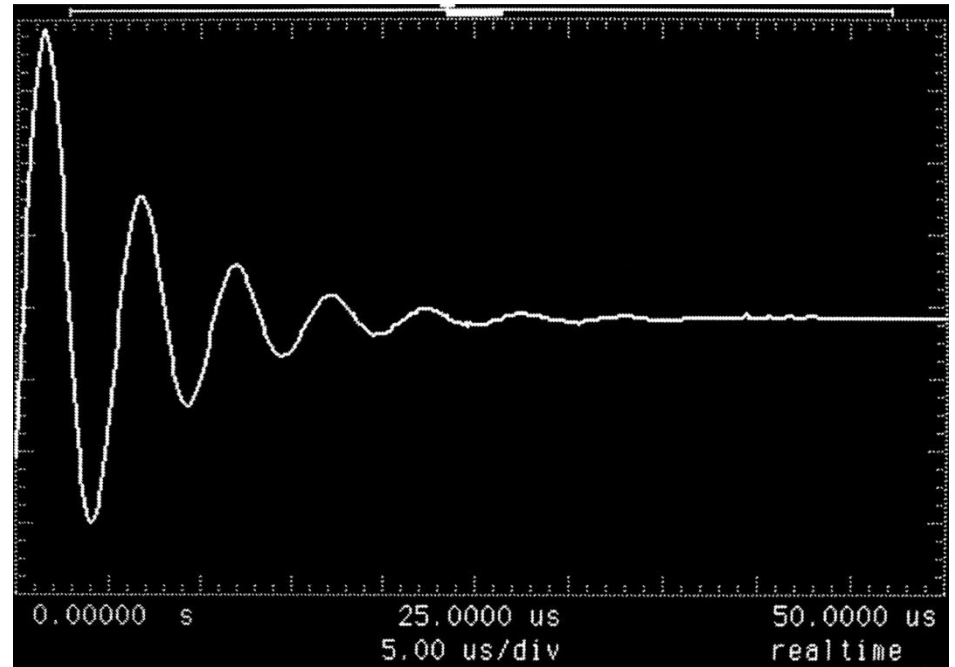
# RLC oscillation



$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}q = 0$$

$$q(t) = Qe^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega't + \phi)$$



$$\omega' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} < \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
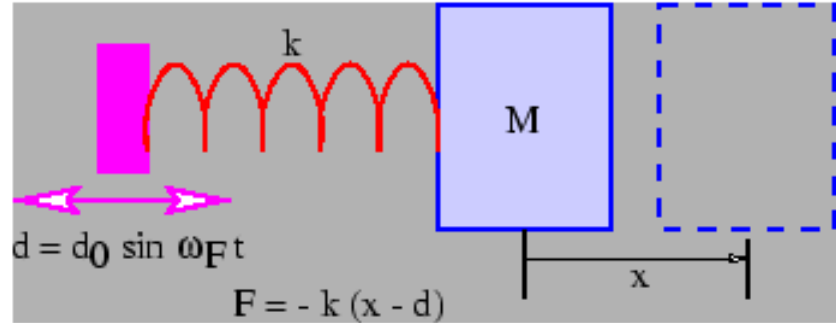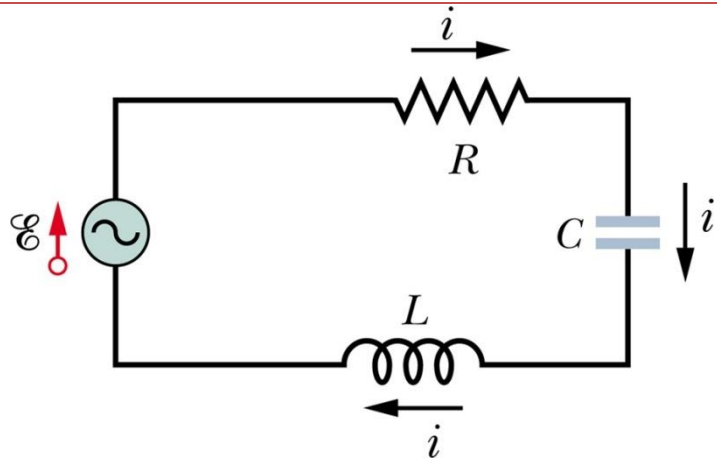
# RLC forced oscillator and forced harmonic oscillator




교류기전력

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t$$

이 때 전류는


$$i = I \sin(\omega_d t - \phi)$$

로 쓸 수 있다.

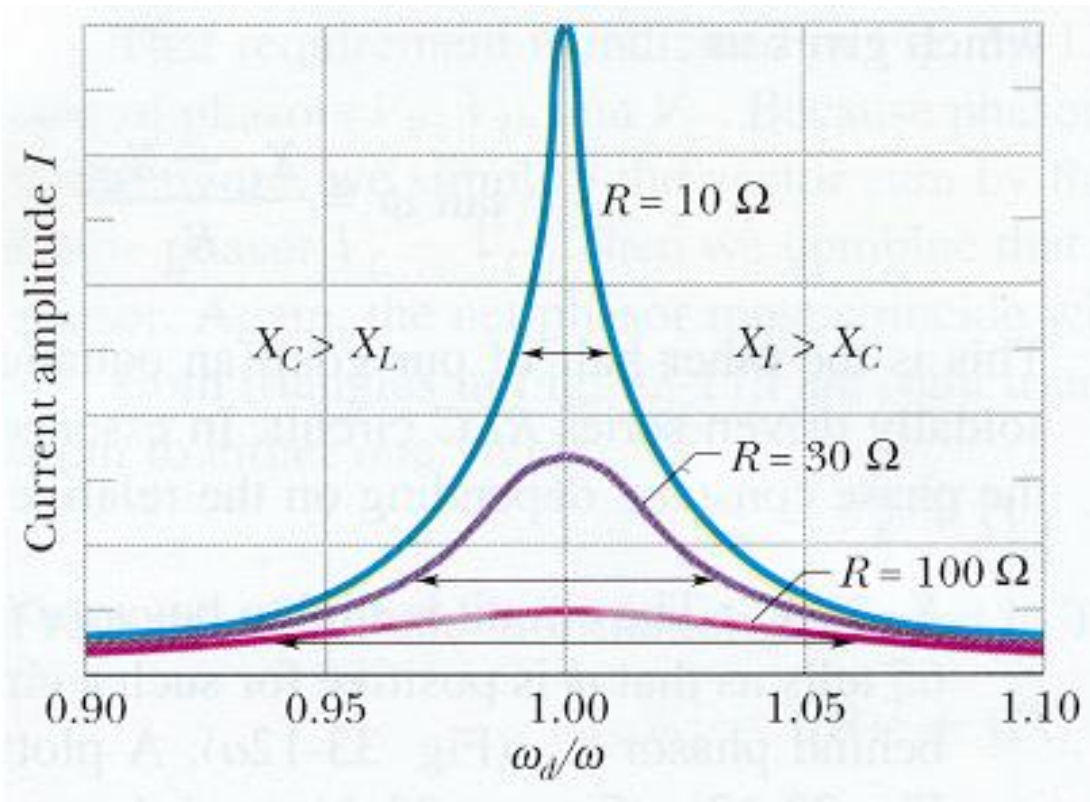

$$\omega_d = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega$$

# RLC circuits

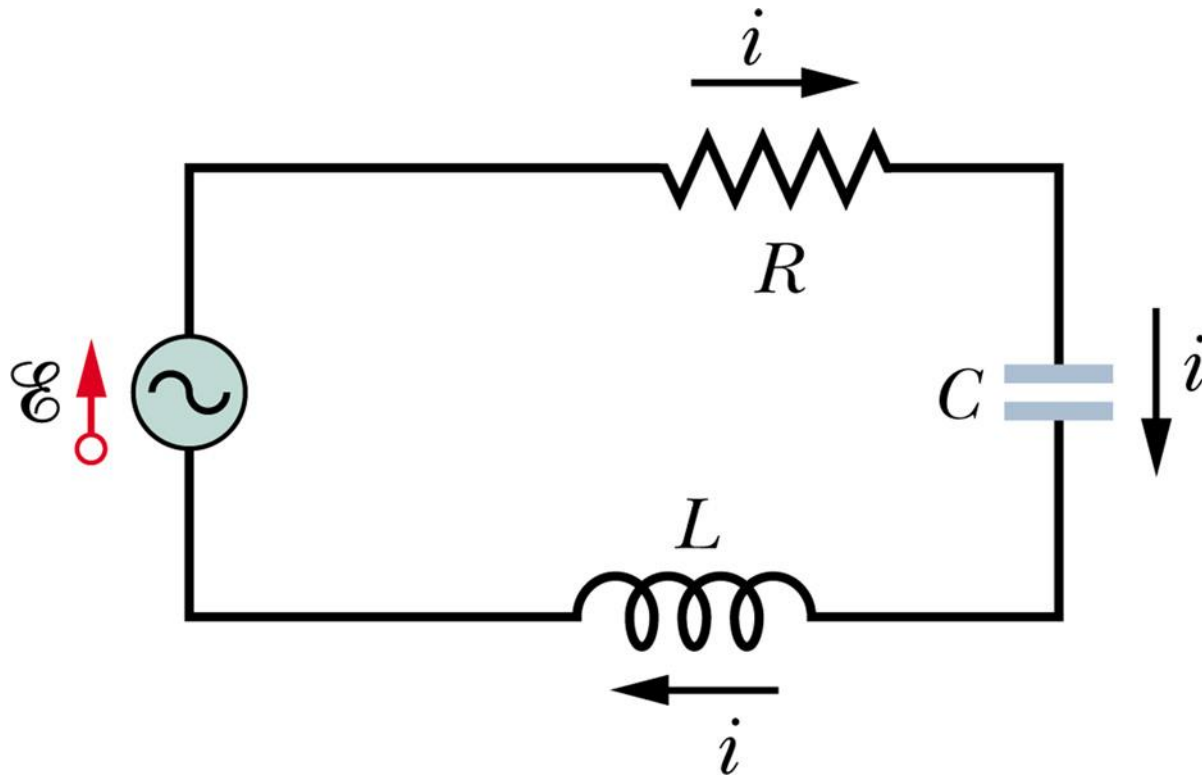


$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t$$


$$i = I \sin(\omega_d t - \phi)$$

$I$ 와  $\phi$  구하기

# Circuit with R

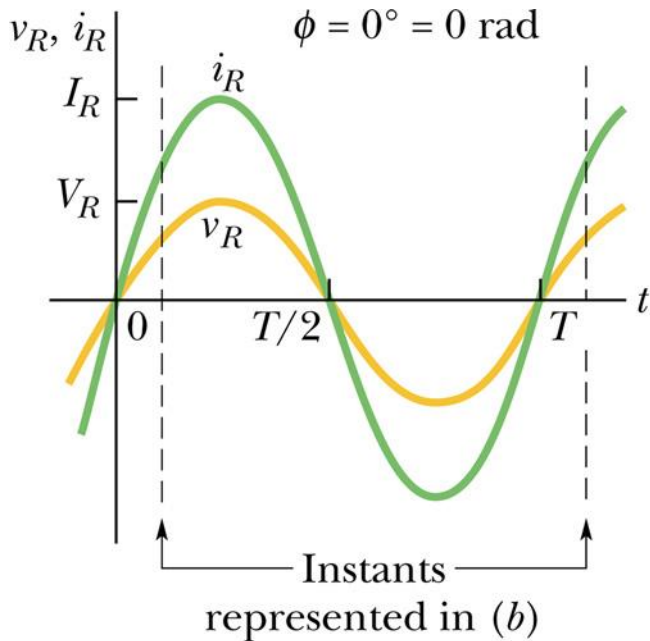

(a)

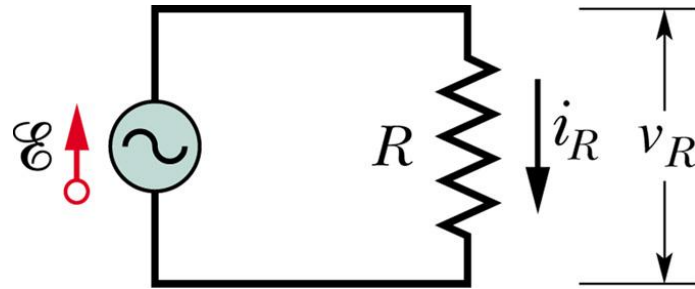


$$\mathcal{E} - v_R = 0 \longrightarrow v_R = \mathcal{E}_m \sin \omega_d t = V_R \sin \omega_d t$$

$$i_R = \frac{v_R}{R} = \frac{V_R}{R} \sin \omega_d t \longrightarrow \phi = 0$$


$$i_R = I_R \sin(\omega_d t - \phi)$$

$$V_R = I_R R$$

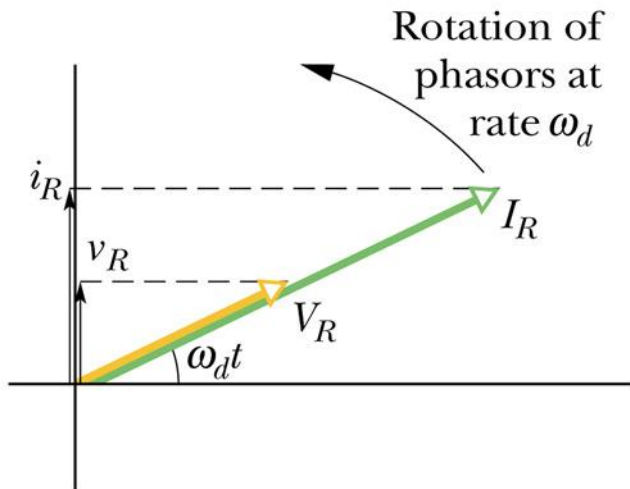


(b)

# Circuit with C

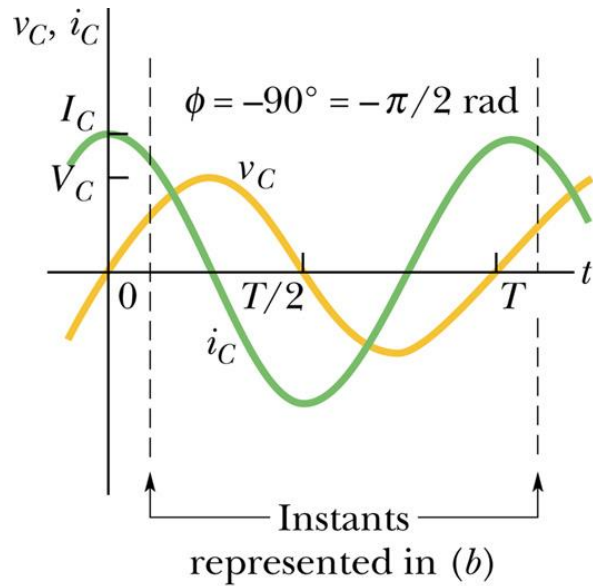

(a)

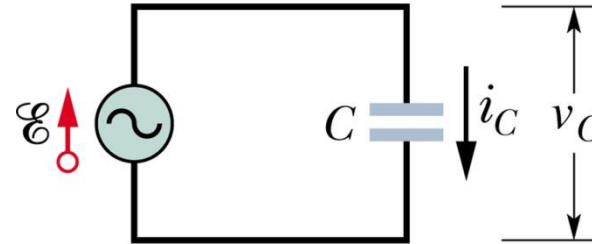

$$v_C = V_C \sin \omega_d t$$

$$q_C = C v_C = C V_C \sin \omega_d t$$

$$i_C = \frac{dq_C}{dt} = \omega_d C V_C \cos \omega_d t$$


축전기형 저항 (capacitive resistance)

$$X_C = \frac{1}{\omega_d C}$$

$$\cos \omega_d t = \sin(\omega_d t + 90^\circ)$$



$$i_C = \frac{V_C}{X_C} \sin(\omega_d t + 90^\circ) = I_C \sin(\omega_d t - \phi) \longrightarrow \phi = -\frac{\pi}{2}$$

$$V_C = I_C X_C$$

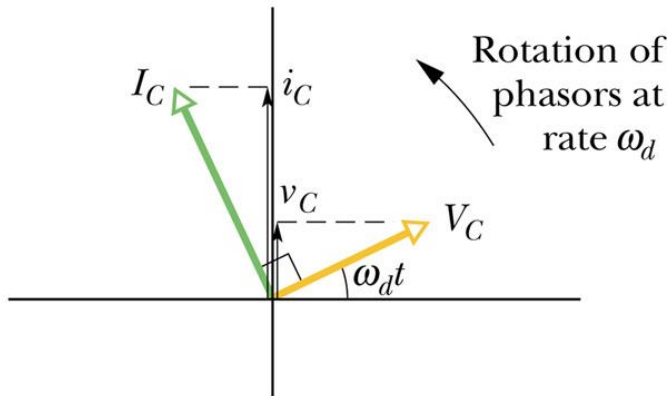


(b)

# Circuit with L

 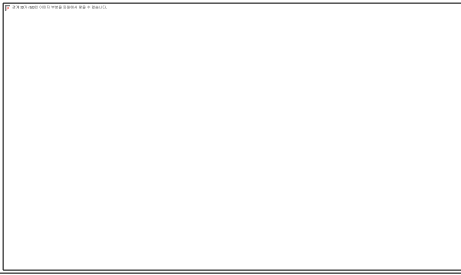

# RLC 회로

 



# Series RLC circuit


impedance

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}_m}{Z} = \frac{\mathcal{E}_m}{\sqrt{R^2 + (\omega_d L - 1/\omega_d C)^2}}$$

$$\tan \phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R}$$

# Phase constants and resonance

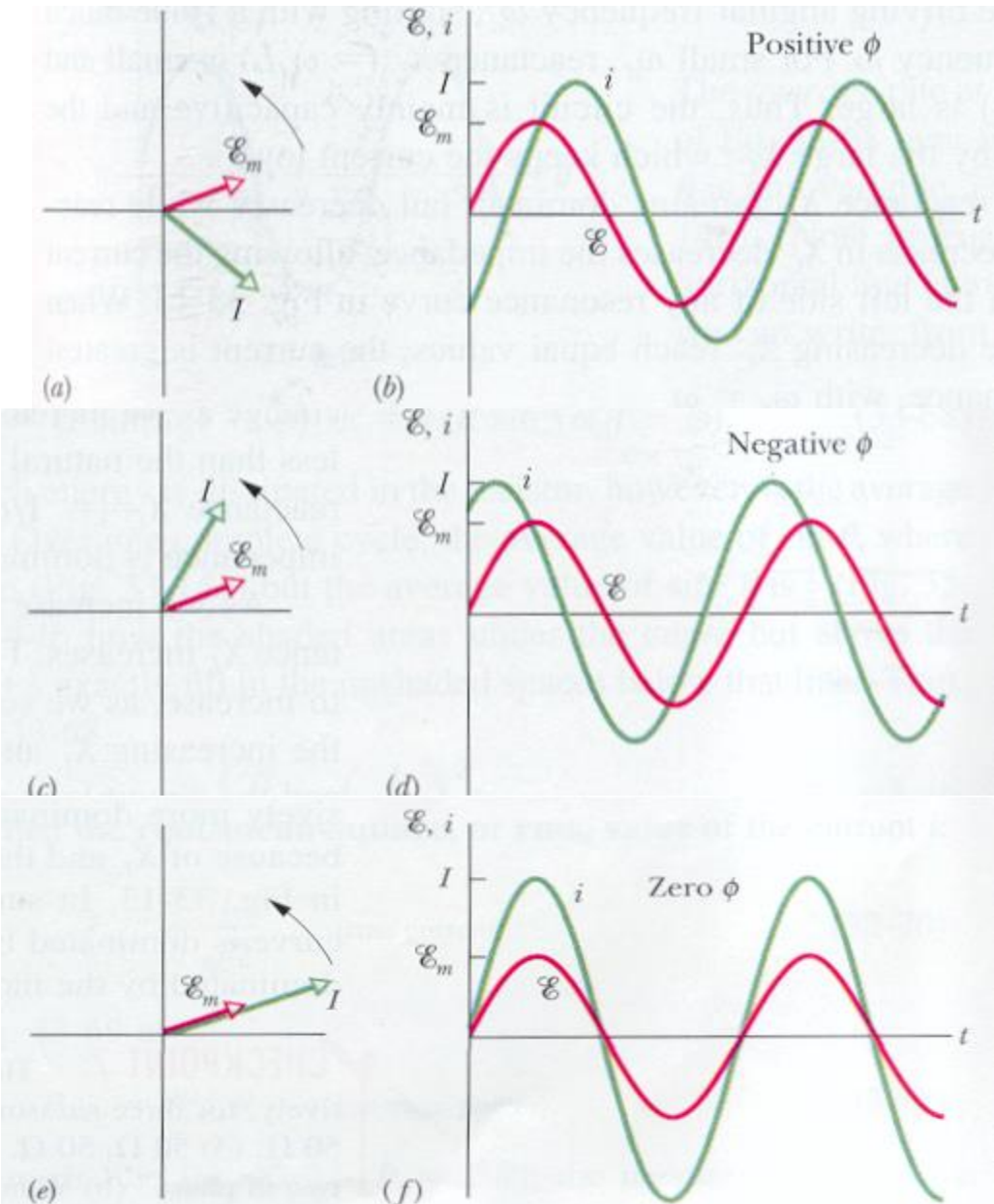

$$X_L > X_C$$

$$X_L < X_C$$

$$X_L = X_C$$

phase

$$\tan \phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{IX_C - IX_L}{IR} = \frac{X_L - X_C}{R}.$$

공명현상 (resonance)  
흐르는 전류가 최대일 조건

$$\omega_d = \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

